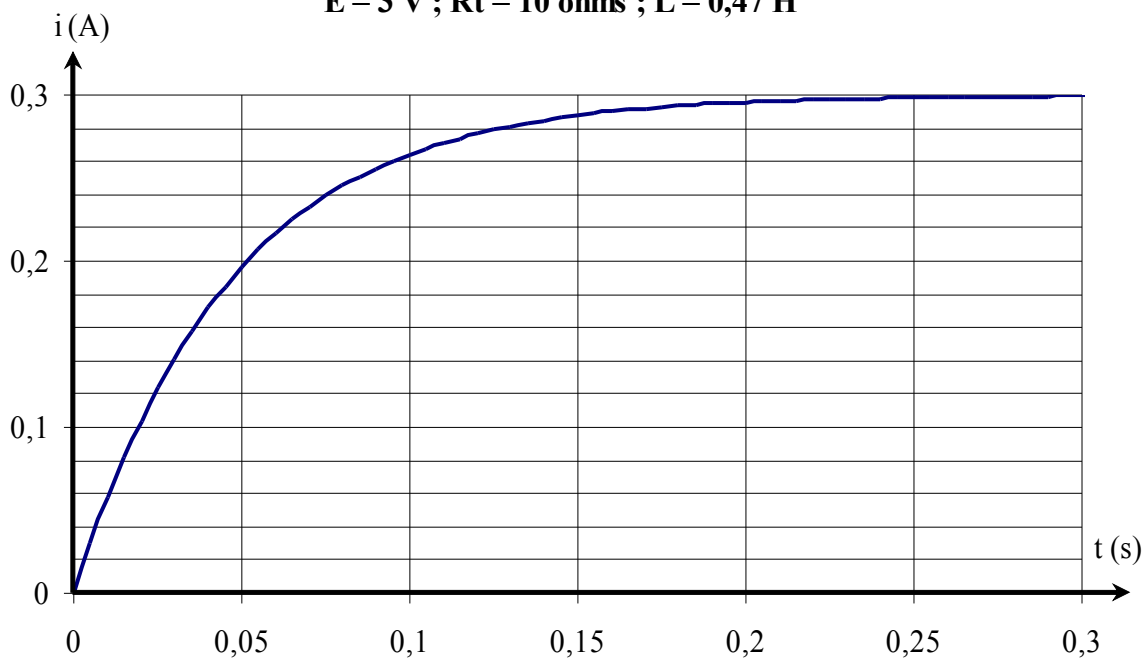


Constante de temps d'un dipôle RL

$$E = 3 \text{ V} ; R_t = 10 \text{ ohms} ; L = 0,47 \text{ H}$$



Exercice :

Exploiter le graphique suivant pour déterminer E et L.

$$E = \quad \text{V} ; R_t = 50 \text{ ohms} ; L = \quad \text{H}$$

