
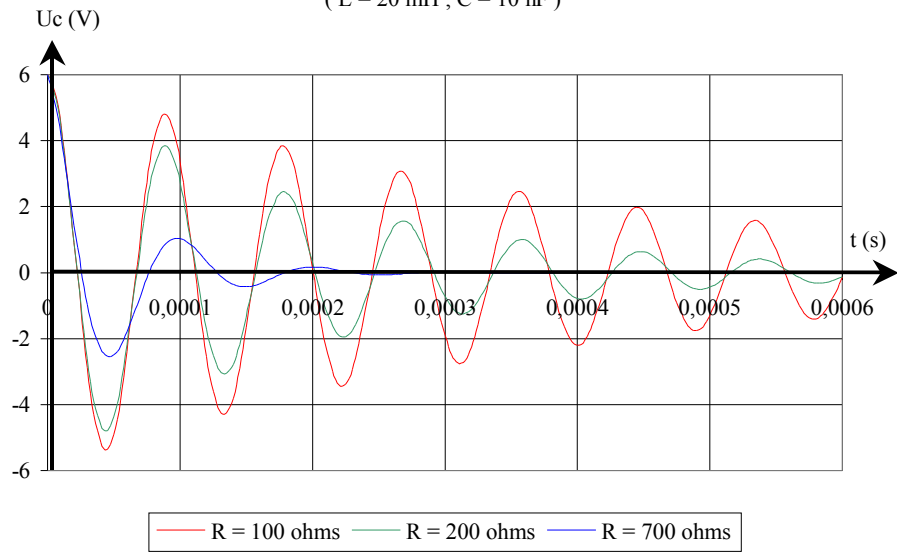


Activité P6-1 : Pseudo-période

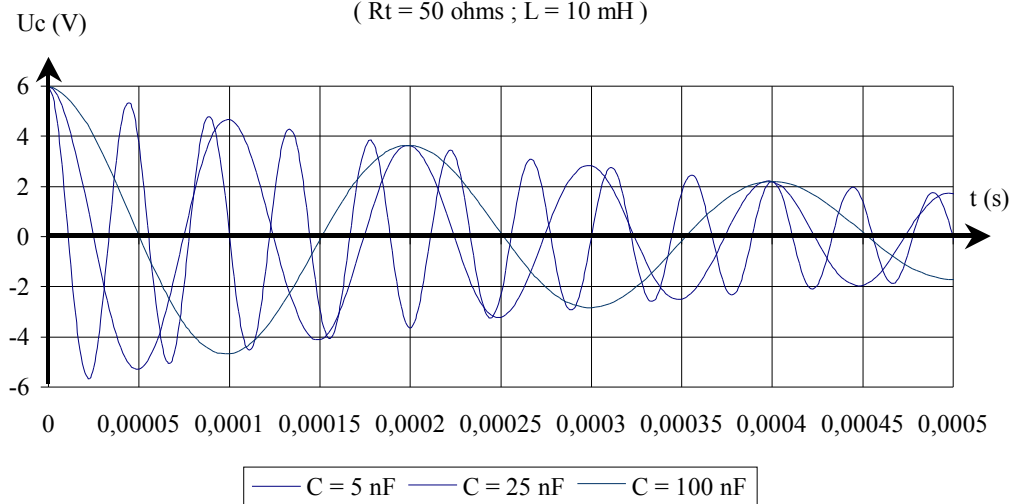Décharge oscillante d'un condensateur
($L = 20 \text{ mH}$; $C = 10 \text{ nF}$)



Influence de la capacité C sur la pseudo période
($R_t = 50 \text{ ohms}$; $L = 10 \text{ mH}$)



Influence de l'inductance L sur la pseudo période
($C = 10 \text{ nF}$; $R = 100 \text{ ohms}$)

